

Beispielklausur 1

A1 $U_q = 9,04\text{V}$; $R_i = 50,5\text{m}\Omega$ **A2** $I_5 = 0,75\text{A}$; $P_{AB} = 15,5\text{W}$

A3 $I_1 = 1,37\text{A}$; $I_2 = 2,44\text{A}$; $I_5 = -1,07\text{A}$ **A4** $R_{is} = 1,03\text{M}\Omega$

A5 $u_C(0) = 5\text{V}$; $u_C(\infty) = 10\text{V}$; $i_C(0) = 62,5\text{mA}$; $i_C(\infty) = 0\text{A}$;

$u_{R1}(0) = 3,125\text{V}$; $u_{R1}(\infty) = 0\text{V}$; $\tau = 88\mu\text{s}$

A6 $A_D = 2,73\text{cm}^2$

Beispielklausur 2

B1 $R_i = 97\text{m}\Omega$; $R_a = 1,12\Omega$ **B2** $U_3 = 2,1\text{V}$; $P_{AB} = 25,4\text{W}$

B3 $I_1 = 2,9\text{A}$; $I_2 = 3,4\text{A}$; $I_5 = 0,5\text{A}$ **B4** $C = 41,2\text{ nF}$

B5 $u_C(0) = 7,5\text{V}$; $u_C(\infty) = 0\text{V}$; $i_C(0) = -150\text{mA}$; $i_C(\infty) = 0\text{A}$;

$u_{R1}(0) = -7,5\text{V}$; $u_{R1}(\infty) = 0\text{V}$; $\tau = 135\mu\text{s}$

B6 $\Theta = 199\text{A}$

Beispielklausur 3

A1 $R_{ab} = 2,4\Omega$; $I_0 = 5\text{A}$; $I_6 = 3\text{A}$; $U_5 = 7,5\text{V}$; $P_1 = 24\text{W}$ **A2** $I_3 = 1,45\text{A}$ **A3** $R_{is} = 1,29\text{M}\Omega$

A4 $t_s = 2,93\text{h}$ **A5** $\Theta = 287\text{A}$.

Beispielklausur 4

B1 $R_{ab} = 1,25\Omega$; $I_0 = 8\text{A}$; $I_6 = 4\text{A}$; $U_5 = 5\text{V}$; $P_2 = 20\text{W}$ **B2** $I_3 = 1,21\text{A}$ **B3** $C = 27,46\text{ nF}$

B4 $t_s = 0,52\text{h}$ **B5** $l_{Fe} = 13,6\text{cm}$

Beispielklausur 5

1 $I = 4,6\text{A}$; $U = 4,3\text{V}$

2 $U_{10} = 29,14\text{V}$; $U_{20} = 3,43\text{V}$; $I_1 = -0,13\text{A}$; $I_2 = 0,73\text{A}$; $I_3 = 0,86\text{A}$; $I_4 = -1,03\text{A}$; $I_5 = 0,17\text{A}$

3 $D = 4,15 \cdot 10^{-6} \frac{\text{A}\cdot\text{s}}{\text{m}^2}$; $Q = 6,23 \cdot 10^{-9}\text{C}$; $C_{\text{ers}} = 1,246\text{pF}$; $E_1 = 62,5 \frac{\text{V}}{\text{mm}}$; $E_2 = 468,75 \frac{\text{V}}{\text{mm}}$;

$U_1 = 312,5\text{V}$; $U_2 = 4687\text{V}$

4 $u_C(0) = 12\text{V}$; $u_C(\infty) = 17,14\text{V}$; $\tau = 0,78\mu\text{s}$

5 $H = 9,4 \frac{\text{A}}{\text{m}}$

Beispielklausur 6

1 $U_1 = 132\text{V}$; $U_3 = 8,9\text{V}$

2 $U_{10} = 0,185\text{V}$; $U_{20} = -0,646\text{V}$; $I_1 = 0,646\text{A}$; $I_2 = -0,046\text{A}$;

$I_3 = -0,462\text{A}$; $I_4 = 0,092\text{A}$; $I_5 = 0,785\text{A}$; $I_6 = -0,323\text{A}$

3 $R_{is} = 1,273\Omega$

4 $u_C(0) = 0\text{V}$; $u_C(\infty) = -4,67\text{V}$; $i_C(0) = -0,0452\text{A}$; $i_C(\infty) = 0\text{A}$;

$i_1(0) = 0\text{A}$; $i_1(\infty) = -0,108\text{A}$; $\tau = 227,3\mu\text{s}$

5 $R_{m\delta\sigma} = 2,4 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{V}\cdot\text{s}}$; $B_\delta = 0,4\text{T}$; $H_\delta = 31,3 \frac{\text{A}}{\text{m}}$